
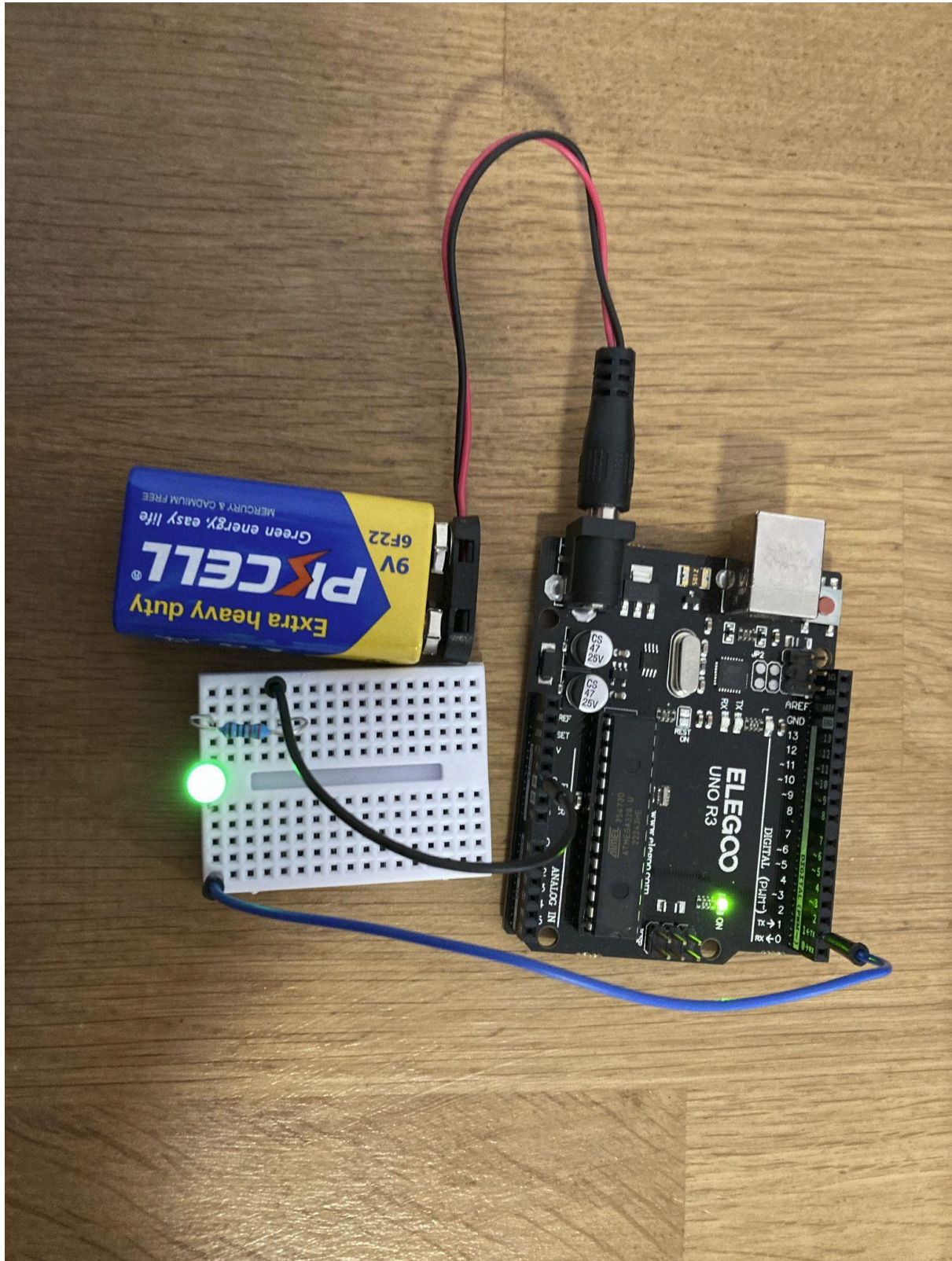


JOB 03

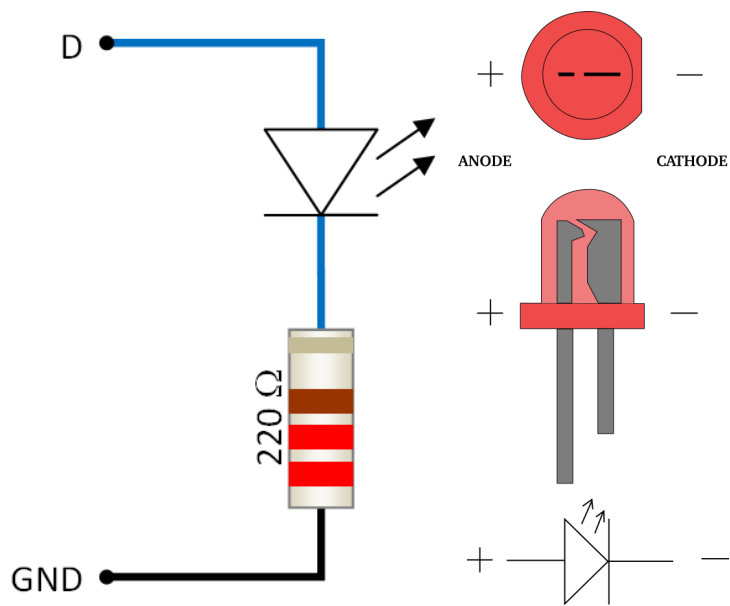À l'aide du matériel fourni et sans code, connectez une LED à votre Arduino. Cette LED doit être éclairée sans jamais s'éteindre. Assurez-vous de choisir une résistance appropriée pour votre LED.





LED : la cathode - doit être du côté GND (masse) et l'anode + du côté du port numérique
 c'est une diode elle ne laisse passer le courant que dans un seul sens
 Pour ne pas la griller, il faut qu'elle soit branchée en série avec une résistance électrique de
 200 à 1000 ohms ici montage comme sur le schéma avec une résistance de 220 ohms